

## Implementación del Motor

Para la implementación del motor con la puerta, usamos un puente H, al cual iban a llegar si se abrió o cerró la puerta, y ahí decide si girar a un lado o al otro, también para evitar posibles problemas le pusimos unos capacitores de desacople de 100pF y 470nF así que quedó de la siguiente forma:

